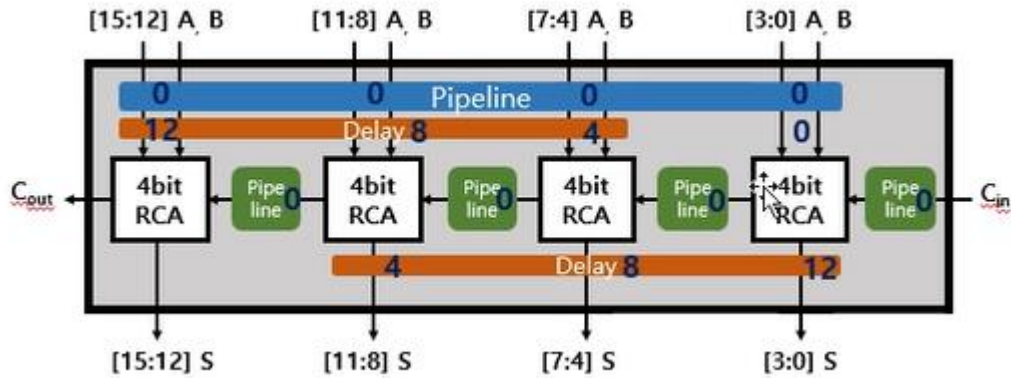


1. 16-bit Pipelined RCA 를 이용하여 Booth Multiplier(input: 8bit x2, output: 16bit)를 설계하고, Testbench 를 작성하여 5 가지 이상의 입력에 대한 시뮬레이션 결과를 보이시오.

우선 16-bit Pipelined RCA 는 다음과 같이 설계하였습니다.



저번 과제에서 설계한 4bit pipelined rca 4개를 이용하여 다음과 같이 delay를 주어 설계합니다.

4bit rca는 다음과 같습니다.

```

3  module full_adder(a, b, cin, s, cout);
4      input a, b, cin;
5      output s, cout;
6
7      assign s = a ^ b ^ cin;
8      assign cout = ( a & b ) | ( ( a ^ b ) & cin );
9
10 endmodule

12 module delay1(i,clk,o);
13     input i;
14     input clk;
15     output reg o;
16
17     always@(posedge clk)begin
18         o <= i;
19     end
20 endmodule

22 module delay2(i,clk,o);
23     input i;
24     input clk;
25     output reg o;
26
27     reg r_data;
28
29     always@(posedge clk)begin
30         r_data <= i;
31         o <= r_data;
32     end
33 endmodule

35 module delay3(i,clk,o);
36     input i;
37     input clk;
38     output reg o;
39
40     reg r_data[0:1];
41
42     always@(posedge clk)begin
43         r_data[0] <= i;
44         r_data[1] <= r_data[0];
45         o <= r_data[1];
46     end
47 endmodule

49 module delay4(i,clk,o);
50     input i;
51     input clk;
52     output reg o;
53
54     reg r_data[0:2];
55
56     always@(posedge clk)begin
57         r_data[0] <= i;
58         r_data[1] <= r_data[0];
59         r_data[2] <= r_data[1];
60         o <= r_data[2];
61     end
62 endmodule

```

```

68 module pprca_4bit(A,B,Cin,clk,S,Cout);
69
70     input [3:0]A,B;
71     input Cin;
72     input clk;
73     output [3:0]S;
74     output Cout;
75
76     wire [3:0]a, b;
77     wire [2:0]s;
78     wire [6:0]c;
79
80     delay1 dl0(A[0],clk,a[0]);
81     delay1 dl1(B[0],clk,b[0]);
82     delay2 dl2(A[1],clk,a[1]);
83     delay2 dl3(B[1],clk,b[1]);
84     delay3 dl4(A[2],clk,a[2]);
85     delay3 dl5(B[2],clk,b[2]);
86     delay4 dl6(A[3],clk,a[3]);
87     delay4 dl7(B[3],clk,b[3]);
88
89     delay1 dl8(Cin,clk,c[0]);
90     full_adder fa0(a[0],b[0],c[0],s[0],c[1]);
91     delay1 dl9(c[1],clk,c[2]);
92     full_adder fa1(a[1],b[1],c[2],s[1],c[3]);
93     delay1 dl10(c[3],clk,c[4]);
94     full_adder fa2(a[2],b[2],c[4],s[2],c[5]);
95     delay1 dl11(c[5],clk,c[6]);
96     full_adder fa3(a[3],b[3],c[6],S[3],Cout);
97
98     delay1 dl14(s[2],clk,S[2]);
99     delay2 dl13(s[1],clk,S[1]);
100    delay3 dl12(s[0],clk,S[0]);
101
102 endmodule

```

4개의 delay 모듈을 이용한 4bit pipelined rca입니다.

이제 16bit pipelined rca를 구성하기 위해, 4bit를 4, 8, 12clk 씩 delay 시켜주는 모듈이 필요합니다.

<pre> 104 module delay4_4b(i,clk,o); 105 input [3:0]i; 106 input clk; 107 output reg [3:0]o; 108 109 reg [3:0]r_data[0:2]; 110 111 always@(posedge clk)begin 112 r_data[0] <= i; 113 r_data[1] <= r_data[0]; 114 r_data[2] <= r_data[1]; 115 o <= r_data[2]; 116 end 117 endmodule 118 119 module delay8_4b(i,clk,o); 120 input [3:0]i; 121 input clk; 122 output reg [3:0]o; 123 124 reg [3:0]r_data[0:6]; 125 126 always@(posedge clk)begin 127 r_data[0] <= i; 128 r_data[1] <= r_data[0]; 129 r_data[2] <= r_data[1]; 130 r_data[3] <= r_data[2]; 131 r_data[4] <= r_data[3]; 132 r_data[5] <= r_data[4]; 133 r_data[6] <= r_data[5]; 134 o <= r_data[6]; 135 end 136 endmodule 137 138 </pre>	<pre> 140 module delay12_4b(i,clk,o); 141 input [3:0]i; 142 input clk; 143 output reg [3:0]o; 144 145 reg [3:0]r_data[0:10]; 146 147 always@(posedge clk)begin 148 r_data[0] <= i; 149 r_data[1] <= r_data[0]; 150 r_data[2] <= r_data[1]; 151 r_data[3] <= r_data[2]; 152 r_data[4] <= r_data[3]; 153 r_data[5] <= r_data[4]; 154 r_data[6] <= r_data[5]; 155 r_data[7] <= r_data[6]; 156 r_data[8] <= r_data[7]; 157 r_data[9] <= r_data[8]; 158 r_data[10] <= r_data[9]; 159 o <= r_data[10]; 160 end 161 endmodule 162 </pre>
--	---


상위 모듈은 다음과 같이 설계합니다.

```

164 module pp_16_rca(clk, A, B, Cin, S, Cout);
165     input [15:0]A, B;
166     input clk;
167     input Cin;
168     output [15:0]S;
169     output Cout;
170
171     wire [2:0]c;
172     wire [15:4]a,b;
173     wire [11:0]s;
174
175     delay4_4b dly0(A[7:4],clk,a[7:4]);
176     delay4_4b dly1(B[7:4],clk,b[7:4]);
177     delay8_4b dly2(A[11:8],clk,a[11:8]);
178     delay8_4b dly3(B[11:8],clk,b[11:8]);
179     delay12_4b dly4(A[15:12],clk,a[15:12]);
180     delay12_4b dly5(B[15:12],clk,b[15:12]);
181
182     pprca_4bit pr0(A[3:0],B[3:0],Cin,clk,s[3:0],c[0]);
183     pprca_4bit pr1(a[7:4],b[7:4],c[0],clk,s[7:4],c[1]);
184     pprca_4bit pr2(a[11:8],b[11:8],c[1],clk,s[11:8],c[2]);
185     pprca_4bit pr3(a[15:12],b[15:12],c[2],clk,S[15:12],Cout);
186
187     delay12_4b dly6(s[3:0],clk,S[3:0]);
188     delay8_4b dly7(s[7:4],clk,S[7:4]);
189     delay4_4b dly8(s[11:8],clk,S[11:8]);
190
191 endmodule

```

 Testbench를 이용한 시뮬레이션이 잘 동작하는 것을 다음과 같이 확인하였습니다.



$12\text{clk} + 4\text{clk}(4\text{bit rca delay}) = 16\text{clk}$ 이 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

이제 booth multiplier를 설계하기 위해 다음 사진을 참고합니다.

Ex) Radix-4 Booth Multiplier

000	001	010	011	100	101	110	111
0	+1	+1	+2	-2	-1	-1	0

X	A =	1 0 1 1 0 1 0 1 (= -75)
	B =	0 1 1 1 0 0 1 0 (= 114)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0	(~2 2's of A & shift left)
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1	(+1 add A)
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1	(-1 2's of A)
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0	(+2 shift left A)

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 (= -8550)

Check	Action
000	Add 0
001	Add multiplicand
010	Add multiplicand
011	Add 2*multiplicand (shift)
100	Subtract 2*multiplicand (shift)
101	Subtract multiplicand
110	Subtract multiplicand
111	Add 0

```

3  module booth_check(i,check,o,msb);
4      input [7:0]i;
5      input [2:0]check;
6      output reg [7:0]o;
7      output reg msb;
8
9      always @(*) begin
10         case (check)
11             3'b000, 3'b111 : begin
12                 o = 8'b0000_0000;
13                 msb = 1'b0;
14             end
15
16             3'b001, 3'b010 : begin
17                 o = i;
18                 msb = i[7];
19             end
20
21             3'b011 : begin
22                 o = i << 1;
23                 msb = i[7];
24             end
25
26             3'b100 : begin
27                 o = (~i+1'b1) << 1;
28                 msb = ~i[7];
29             end
30
31             3'b101, 3'b110 : begin
32                 o = ~i+1'b1;
33                 msb = ~i[7];
34             end
35         endcase
36     end
37 endmodule

```

다음과 같이 case문을 이용합니다.

마지막으로 상위 모듈에서 16bit pipelined rca와 앞서 선언한 모듈을 이용하여 연산을 진행합니다.

```

39 module booth_top(a,b,clk,o);
40     input [7:0]a,b;
41     input clk;
42     output [15:0]o;
43
44     wire [7:0]pp0,pp1,pp2,pp3;
45     wire m0,m1,m2,m3;
46     wire [15:0] s0,s1;
47     wire cout1,cout2,cout3;
48
49     booth_check ck0(a,{b[1:0],1'b0},pp0,m0);
50     booth_check ck1(a,{b[3:1]},pp1,m1);
51     booth_check ck2(a,{b[5:3]},pp2,m2);
52     booth_check ck3(a,{b[7:5]},pp3,m3);
53
54     pp_16_rca bt_rca0(clk,{8{m0}},pp0,{6{m1}},pp1,2'b00,1'b0,s0,cout1);
55     pp_16_rca bt_rca1(clk,{4{m2}},pp2,4'b0000,{2{m3}},pp3,6'b000_000,1'b0,s1,cout2);
56     pp_16_rca bt_rca2(clk,s0,s1,1'b0,o,cout3);
57 endmodule
58



```

Testbench 결과는 다음과 같이 원활하게 값이 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

```

59 module tb_booth();
60
61     reg [7:0]mcnd;
62     reg [7:0]mplr;
63     reg clk = 1'b0;
64
65     wire [15:0]rslt;
66
67     booth_top bt_n_0(mcnd, mplr, clk, rslt);
68
69     always #5 clk = ~clk;
70
71     initial begin
72         mcnd = 8'b0001_0101; mplr = 8'b1010_1111;
73         #10
74         mcnd = 8'b1011_0101; mplr = 8'b0010_1110;
75         #10
76         mcnd = 8'b1101_0110; mplr = 8'b0100_1011;
77         #10
78         mcnd = 8'b1011_0001; mplr = 8'b0010_1011;
79         #10
80         mcnd = 8'b1001_0101; mplr = 8'b0010_0101;
81
82     end



```

  

좌측의 그림처럼 2단계에 걸쳐 rca가 동작하기 때문에 16+16=32clk 지연이 생김을 확인할 수 있습니다.


2. Xilinx Vivado 를 이용하여 I 에서 설계한 Booth Multiplier 의 RTL Analysis(Elaborated Design) Schematic 을 얻고, 자신이 의도한 Architecture 와 일치하는지 최상위 모듈과 2 가지 하위 모듈을 선택하여 비교/분석 하시오. (3 점)

Vivado 를 이용한 schematic 은 다음과 같다.

 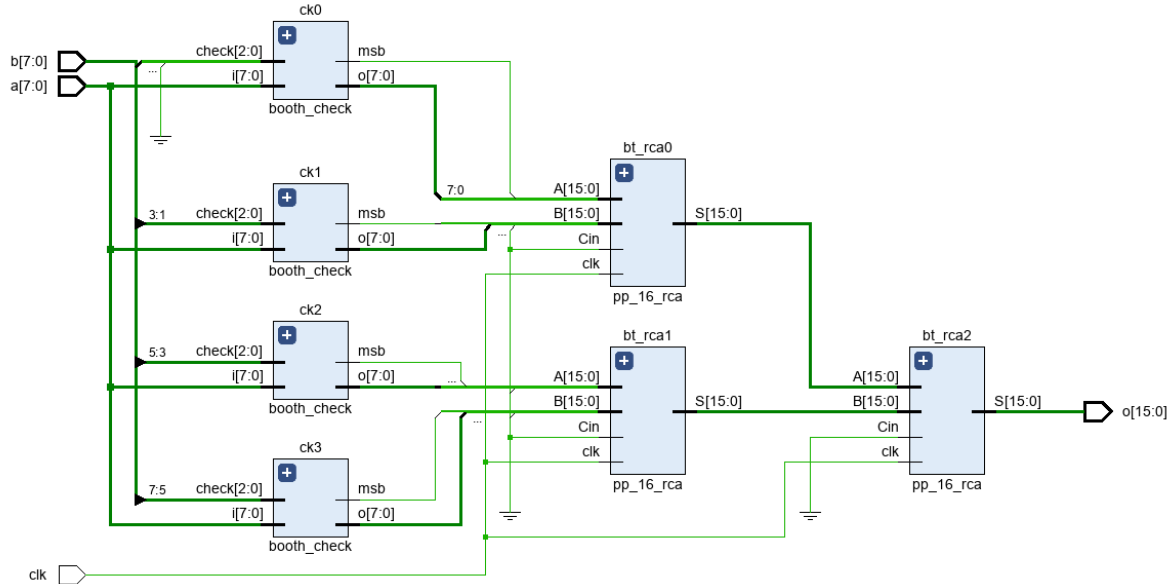


위 그림처럼 상위모듈을 설계했기 때문에 schematic의 전체적인 모습을 봤을 때 원하는대로 설계되었음을 알 수 있다.

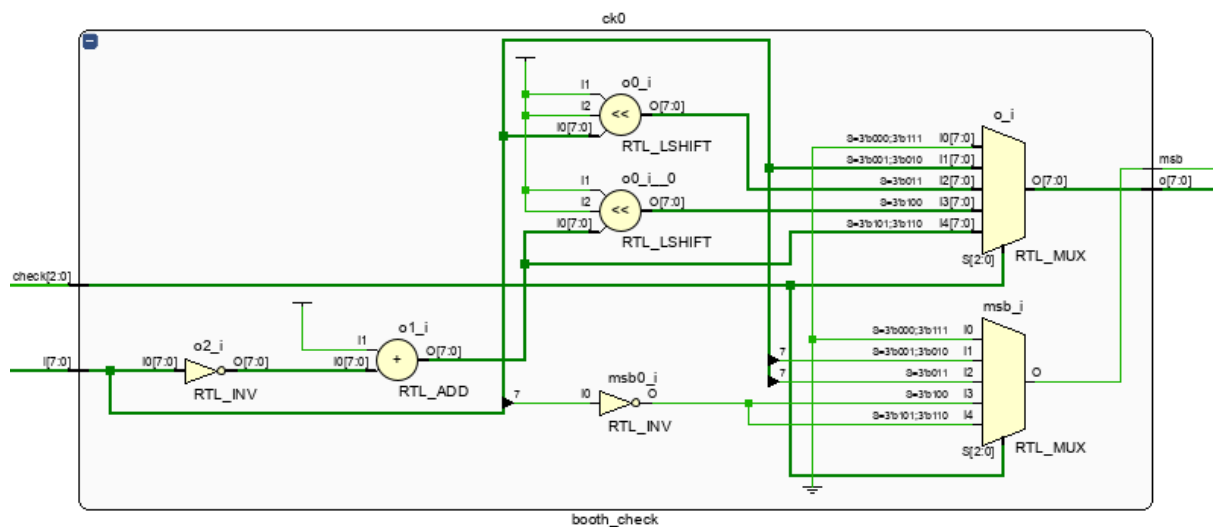좌측 4개의 모듈을 통해 16bit의 값을 만들고 각각 2개씩 rca를 이용하여 연산한다. 이 과정에서 2,4,6 bit 씩 shift되고, 마지막에 다시 그 2값을 rca를 이용하여 연산하는 모습을 확인할 수 있다. 하위 모듈을 자세히 살펴보도록 하겠다.




Case 문에서 1bit와 8bit짜리 data에 각각 값을 할당하기 때문에 2개의 mux가 생성된 것을 볼 수 있다. 5가지 경우에 대해 구분되어 있었으므로 MUX에 들어가는 bus가 5개가 존재하는 것을 확인할 수 있다. 각 경우에 따라 inverse를 취하거나 1bit를 더하는 등의 연산이 겹치는 부분은 공유되어 있음을 볼 수 있다.

다음은 16bit_pipelined rca를 살펴보겠다.

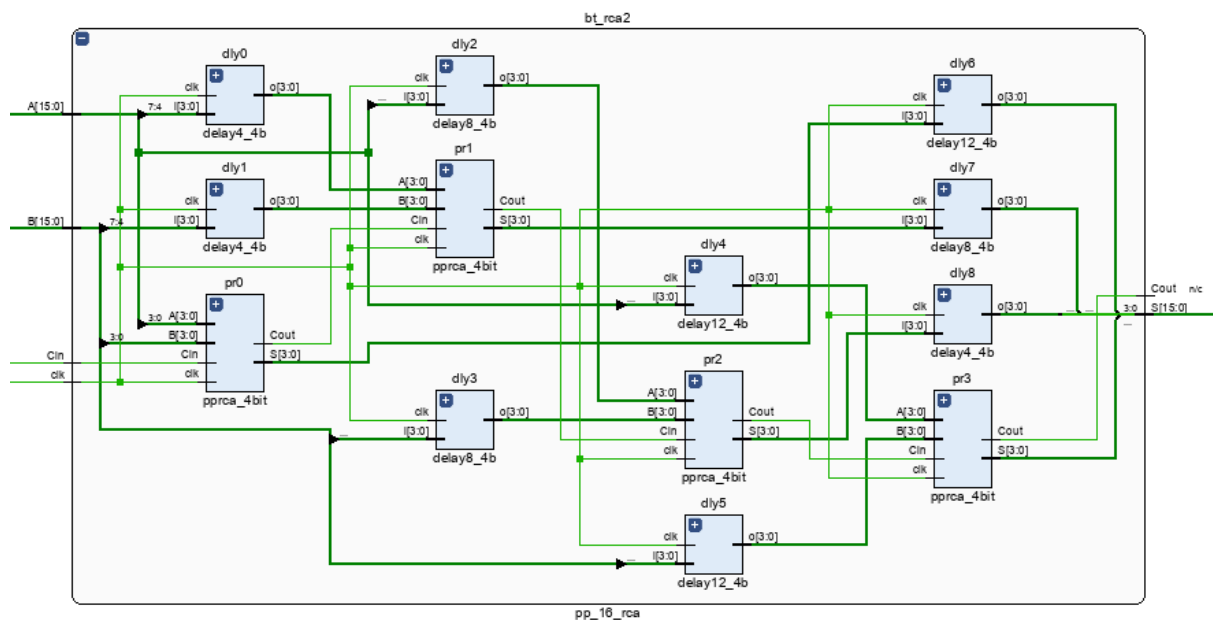


전체적인 모습은 위와 같다.

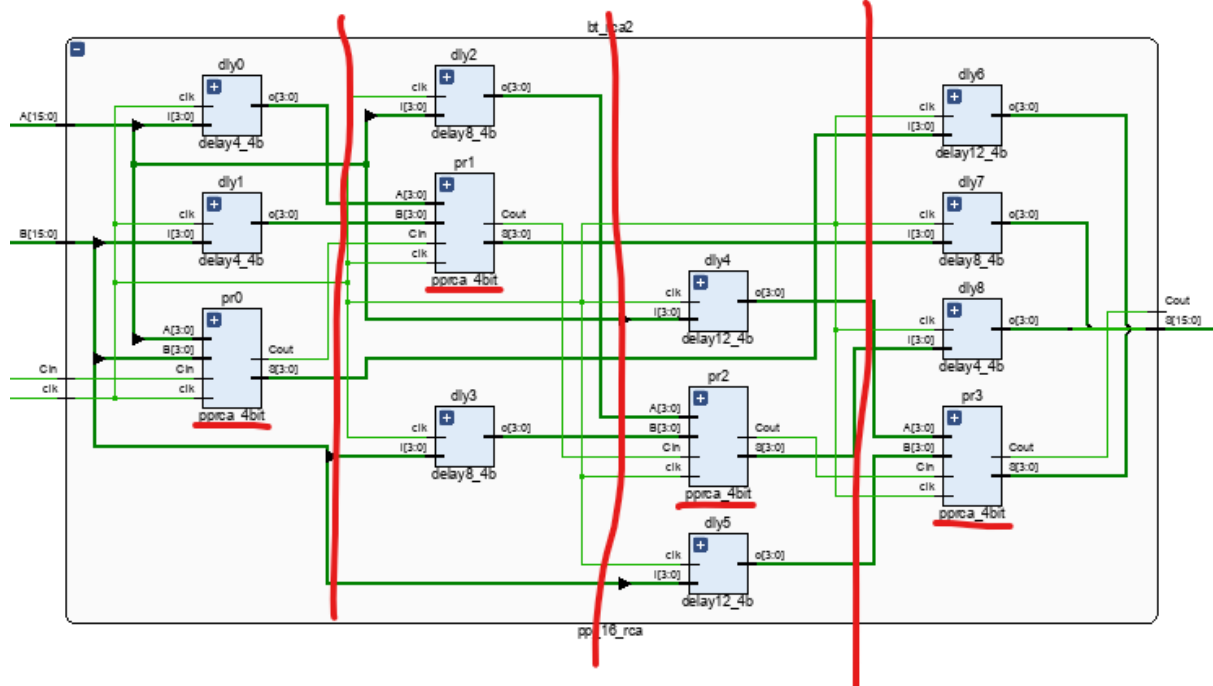

좌측부터 하나씩 4bit rca가 있는 모습을 확인할 수 있고 4bit rca의 위나 아래에 입력을 위한 delay 모듈이 존재하는 것을 볼 수 있습니다. 가장 우측에는 출력의 delay를 위한 모듈이 존재하는 것을 확인할 수 있습니다.

3. Xilinx Vivado 를 이용하여 I 에서 설계한 Booth Multiplier 의 Synthesis, Implementation 을 진행하시오. 모든 Critical Warning 은 해결하고, 필요시 Constraint 파일을 수정하시오. Synthesis 와 Implementation 각각에 해당하는 Timing, Power, Utilization Summary 를 분석하시오. (3 점)

Synthesis를 진행한 결과는 다음과 같습니다.

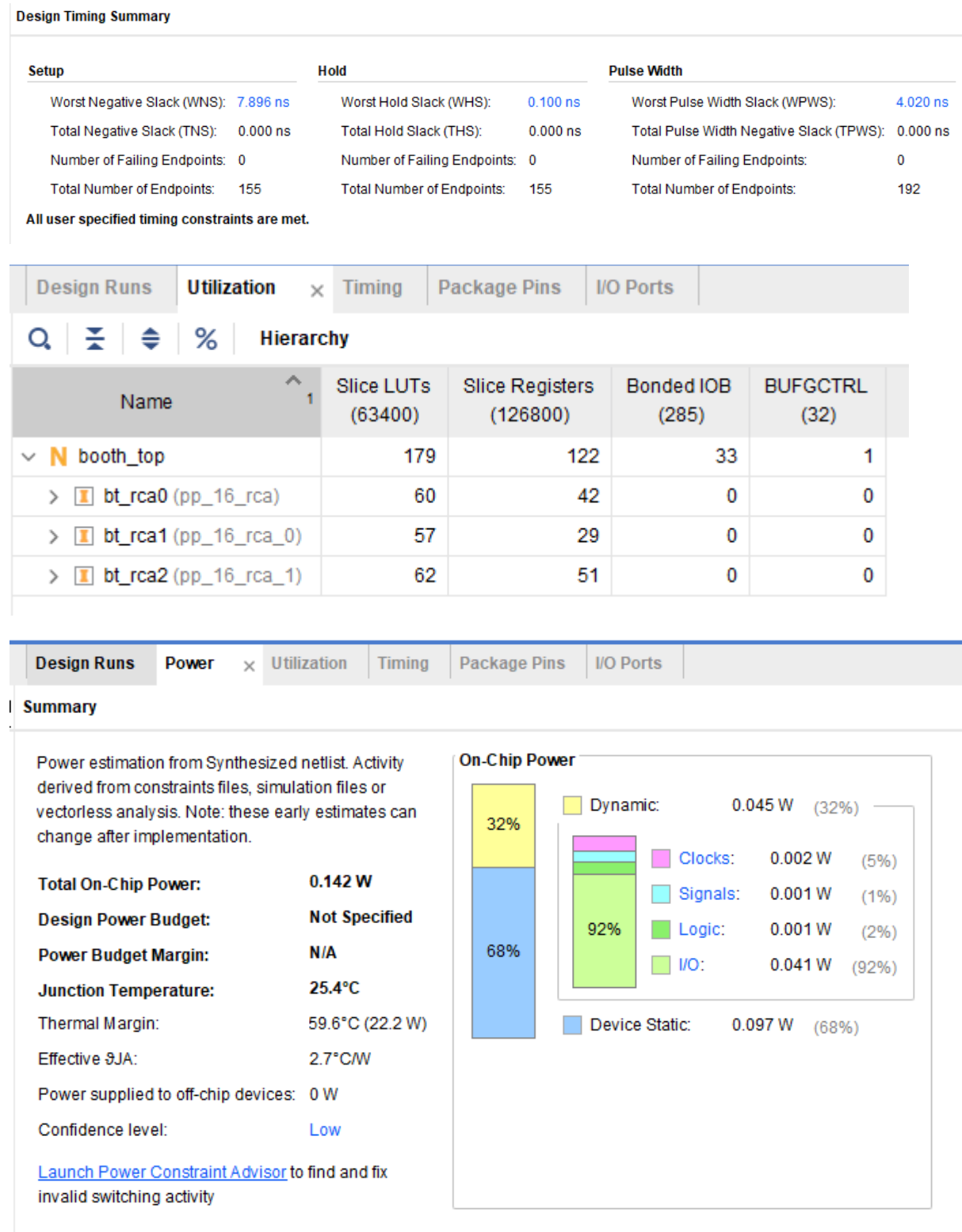

Implementation한 결과는 다음과 같습니다.

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 7.384 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.042 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4.020 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 155	Total Number of Endpoints: 155	Total Number of Endpoints: 192

All user specified timing constraints are met.

Design Runs	Power	DRC	Methodology	Timing	Utilization		
Hierarchy							
Name	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	Slice (15850)	LUT as Logic (63400)	LUT as Memory (19000)	Bonded IOB (285)	BUFGCTRL (32)
▼ booth_top	171	122	58	102	69	33	1
> bt_rca0 (pp_16_rca)	58	42	27	42	16	0	0
> bt_rca1 (pp_16_rca_0)	55	29	28	39	16	0	0
> bt_rca2 (pp_16_rca_1)	62	51	28	25	37	0	0

Design Runs	Power	DRC	Methodology	Timing	Utilization
-------------	-------	-----	-------------	--------	-------------


Summary

Power analysis from Implemented netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis.

Total On-Chip Power:	0.143 W
Design Power Budget:	Not Specified
Power Budget Margin:	N/A
Junction Temperature:	25.4°C
Thermal Margin:	59.6°C (22.2 W)
Effective θ_{JA} :	2.7°C/W
Power supplied to off-chip devices:	0 W
Confidence level:	Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

 

먼저 timing 부분에서는 TNS, THS가 0이므로 전체 negative slack이 없고, WNS, WHS가 양의 값을 갖는 것으로 보아 설계가 잘 된 것으로 생각됩니다.

bounded IOB가 33인 이유는 8bit의 input 두개와 16bit output 하나와 clk 신호 1개의 port를 합쳐서 33개임을 확인할 수 있습니다. BUFGCTRL은 clk을 위한 1개의 버퍼인 것 같습니다.

차이가 존재하는 부분을 비교하기 위해 다음과 같이 표를 만들었습니다.



schematic	implementation																														
<div><div>Hold</div><div><div>Worst Hold Slack (WHS): 0.100 ns</div><div>Total Hold Slack (THS): 0.000 ns</div><div>Number of Failing Endpoints: 0</div><div>Total Number of Endpoints: 155</div></div></div>	<div><div>Hold</div><div><div>Worst Hold Slack (WHS): 0.042 ns</div><div>Total Hold Slack (THS): 0.000 ns</div><div>Number of Failing Endpoints: 0</div><div>Total Number of Endpoints: 155</div></div></div>																														
<table><tr><th>Name</th><th>¹</th><th>Slice LUTs (63400)</th></tr><tr><td>▼ N booth_top</td><td></td><td>179</td></tr><tr><td>> I bt_rca0 (pp_16_rca)</td><td></td><td>60</td></tr><tr><td>> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)</td><td></td><td>57</td></tr><tr><td>> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)</td><td></td><td>62</td></tr></table>	Name	¹	Slice LUTs (63400)	▼ N booth_top		179	> I bt_rca0 (pp_16_rca)		60	> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)		57	> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)		62	<table><tr><th>Name</th><th>¹</th><th>Slice LUTs (63400)</th></tr><tr><td>▼ N booth_top</td><td></td><td>171</td></tr><tr><td>> I bt_rca0 (pp_16_rca)</td><td></td><td>58</td></tr><tr><td>> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)</td><td></td><td>55</td></tr><tr><td>> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)</td><td></td><td>62</td></tr></table>	Name	¹	Slice LUTs (63400)	▼ N booth_top		171	> I bt_rca0 (pp_16_rca)		58	> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)		55	> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)		62
Name	¹	Slice LUTs (63400)																													
▼ N booth_top		179																													
> I bt_rca0 (pp_16_rca)		60																													
> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)		57																													
> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)		62																													
Name	¹	Slice LUTs (63400)																													
▼ N booth_top		171																													
> I bt_rca0 (pp_16_rca)		58																													
> I bt_rca1 (pp_16_rca_0)		55																													
> I bt_rca2 (pp_16_rca_1)		62																													
Total On-Chip Power: 0.142 W	Total On-Chip Power: 0.143 W																														






Slack이 증가하고 LUTs의 개수도 줄었으므로 implementation이 긍정적인 방향으로 이루어졌다고 생각합니다. 하지만 power는 미미하게 증가하였는데, implementation단계에서는 porting이 이루어졌기 때문에 power가 증가하지 않았나 추측해봅니다.

4. FPGA 보드의 DIP 스위치와 LED를 이용하여 Booth Multiplier의 입출력 결과를 확인하시오.

  Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco
▼ a (8)	IN			<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[7]	IN		J4	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[6]	IN		L3	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[5]	IN		K3	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[4]	IN		M2	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[3]	IN		K6	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[2]	IN		J6	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[1]	IN		L5	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
a[0]	IN		L4	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS15*	1.500
▼ b (8)	IN			<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[7]	IN		Y16	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[6]	IN		AA16	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[5]	IN		AB16	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[4]	IN		AB17	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[3]	IN		AA13	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[2]	IN		AB13	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[1]	IN		AA15	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
b[0]	IN		AB15	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
▼ o (16)	OUT			<input checked="" type="checkbox"/>	(Multiple)	LVC MOS33*	3.300
o[15]	OUT		F15	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[14]	OUT		F13	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[13]	OUT		F14	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[12]	OUT		F16	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[11]	OUT		E17	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[10]	OUT		C14	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[9]	OUT		C15	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[8]	OUT		E13	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300
o[7]	OUT		AA10	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[6]	OUT		AA11	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[5]	OUT		V10	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[4]	OUT		W10	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[3]	OUT		Y11	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[2]	OUT		Y12	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[1]	OUT		W11	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
o[0]	OUT		W12	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVC MOS33*	3.300
▼ Scalar ports (1)							
clk	IN		R4	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300

위와 같이 보드에 연결하였습니다.



mcnd	0001_0101	1011_0101
Mplr	1010_1111	0010_1110
rslt	1111_1001_0101_1011	1111_0010_1000_0110
		
	1101_0110	1011_0001
	0100_1011	0010_1011
	1111_0011_1011_0010	1111_0010_1011_1011
		
	1001_0101	
	0010_0101	
	1111_0000_1000_1001	
		

결과가 위와 같이 testbench simulation과도 동일하게 나오는 것을 확인할 수 있습니다.